

Úkoly pro studenty Fyzikálního semináře dvouletého 3.A, 5.L, 7.L na období 11. 5. – 15. 5.

Složené obvody střídavého proudu – **zopakujte si** výpočet impedance, fázorový diagram a z něj odvozený výpočet fázového posunu mezi proudem a napětím.

Vyřešte příklady ze sbírky O. Lepil:

168 | 345, 346

169 | 354, 356, 357

171 | 362, 363, 364

Připravujte se na test z kapitoly Nestacionární magnetické pole.